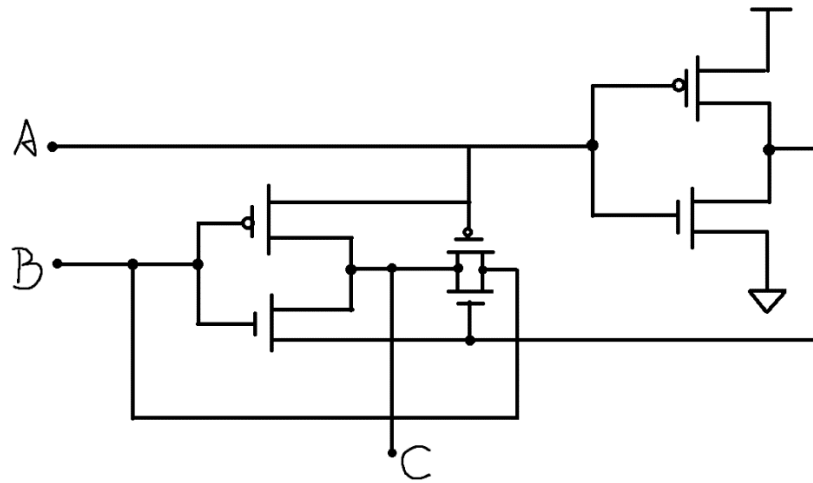


Homework3


Shiyu Wang

1.


a. XOR



b. NAND

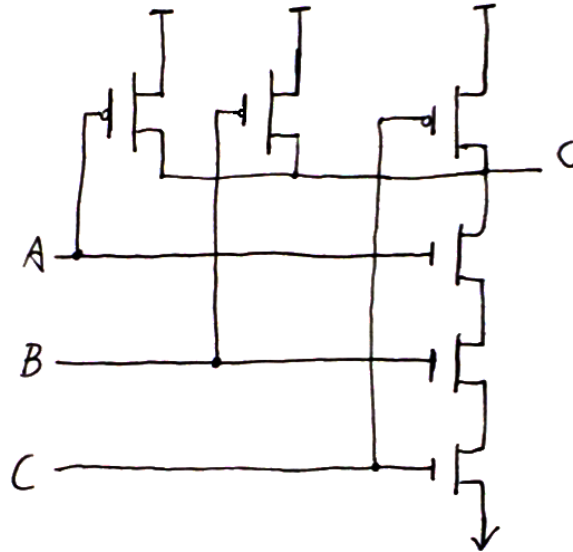

c. $F = (A \cdot (B + CD))'$

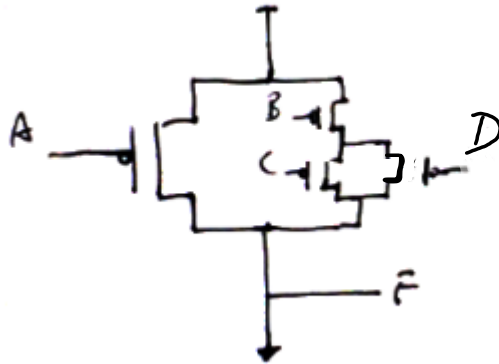

2.

a.

$$\begin{aligned}
 &xyz + x'y + xyz' \\
 &= y(xz + x' + xz') \\
 &= y(x' + x(z + z')) \\
 &= y(x' + x \cdot T) \\
 &= y(x' + x) \\
 &= y \cdot T \\
 &= y
 \end{aligned}$$

b.

$$\begin{aligned}
 &(x + y)' \cdot (x' + y') \\
 &= (x' \cdot y') \cdot (x' + y') \\
 &= (x' \cdot y' \cdot x') + (x' \cdot y' \cdot y') \\
 &= (x' \cdot y') + (x' \cdot y') \\
 &= x' \cdot y'
 \end{aligned}$$

c.

$$\begin{aligned}
 &A'C' + ABC + AC' \\
 &= (A'C' + AC') + ABC \\
 &= (C' \cdot (A' + A)) + ABC \\
 &= (C' \cdot T) + ABC \\
 &= C' + ABC
 \end{aligned}$$

d.

$$\begin{aligned}
 &(A + B)' \cdot (A' + B')' \\
 &= (A' \cdot B') \cdot (A \cdot B) \\
 &= F
 \end{aligned}$$

3.

1) Output:

$$F = B'C'D' + A'B'C + AC'D + BC'D' + A'B'CD'$$

#	A	B	C	D	Output
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

$$F(A, B, C, D) = \sum (0, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13)$$

2) K-map

Y

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0	0	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0


3) Minimized form

$$Y = C'D' + AC'D + A'B'C$$

4) NAND form

$$Y = ((C'D')' (AC'D)' (A'B'C)')'$$

5) Circuit

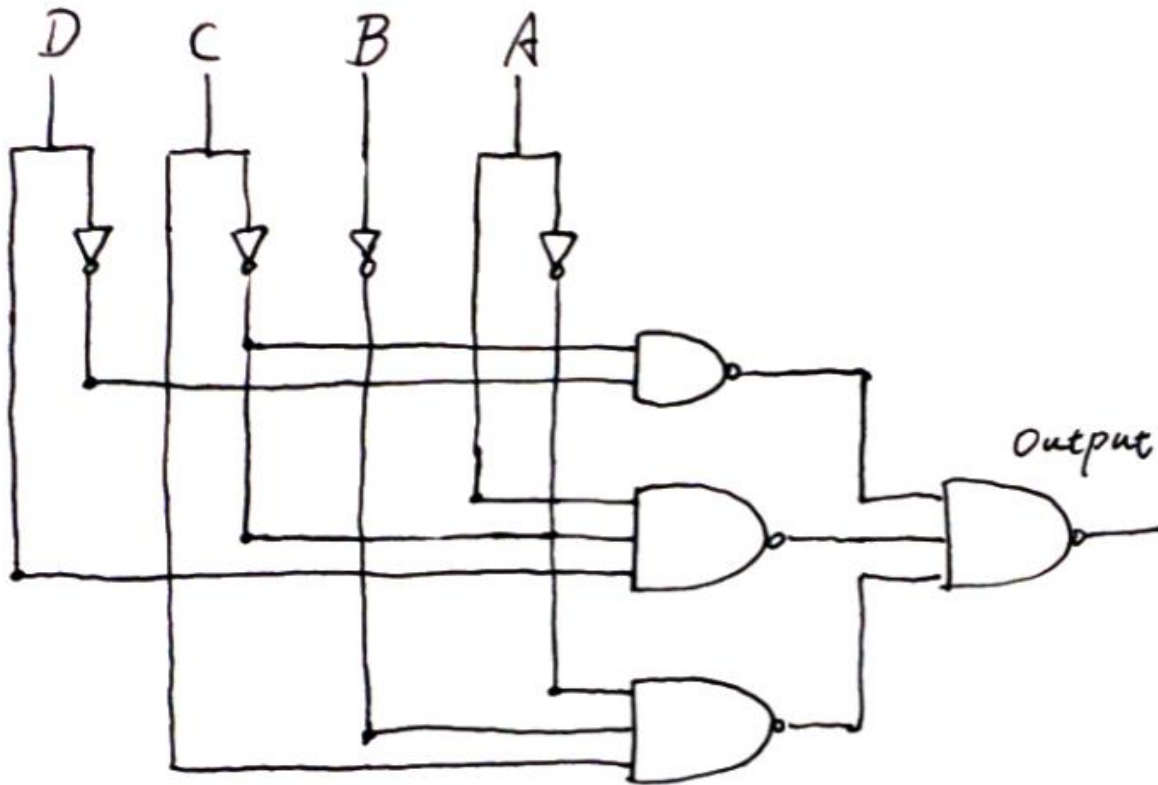

4.

F

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	1	0
11	1	1	1	0
10	0	0	1	0

$$F = A'C'D + A'BC + ABC' + ACD$$

5.

$A < B$

$A_0A_1 \setminus B_0B_1$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	0
10	0	0	1	0

$$F_1 = A_0'B_0 + A_0'A_1'B_1 + A_1'B_0B_1$$

$A > B$


$A_0A_1 \setminus B_0B_1$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	0	0
11	1	1	0	1
10	1	1	0	0

$$F_2 = A_0B_0' + A_0A_1B_1' + A_1B_0'B_1'$$

$A = B$

$A_0A_1 \setminus B_0B_1$	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	1	0	0
11	0	0	1	0
10	0	0	0	1


$$F_3 = A_0'A_1'B_0'B_1' + A_0'A_1B_0'B_1 + A_0A_1B_0B_1 + A_0A_1'B_0B_1'$$

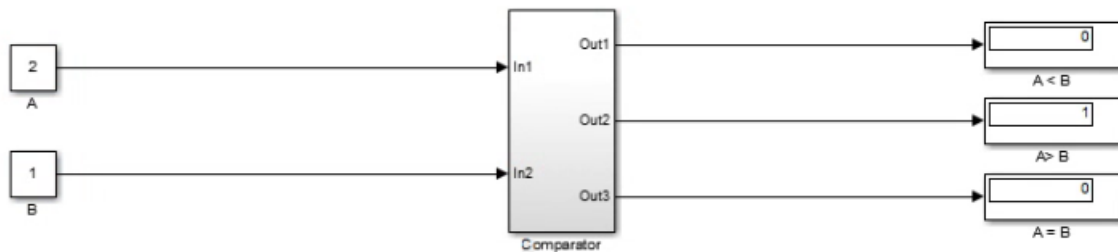

Question 5.slx is fully tested and attached.


6.

a)

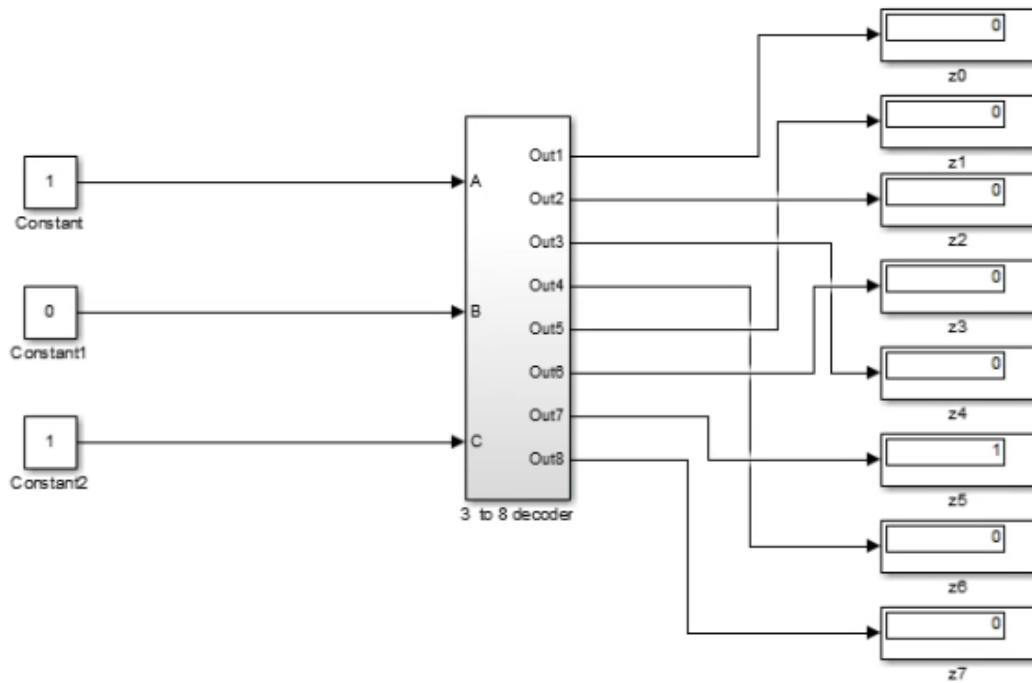

Question 6 a.slx is fully tested and attached.

b)

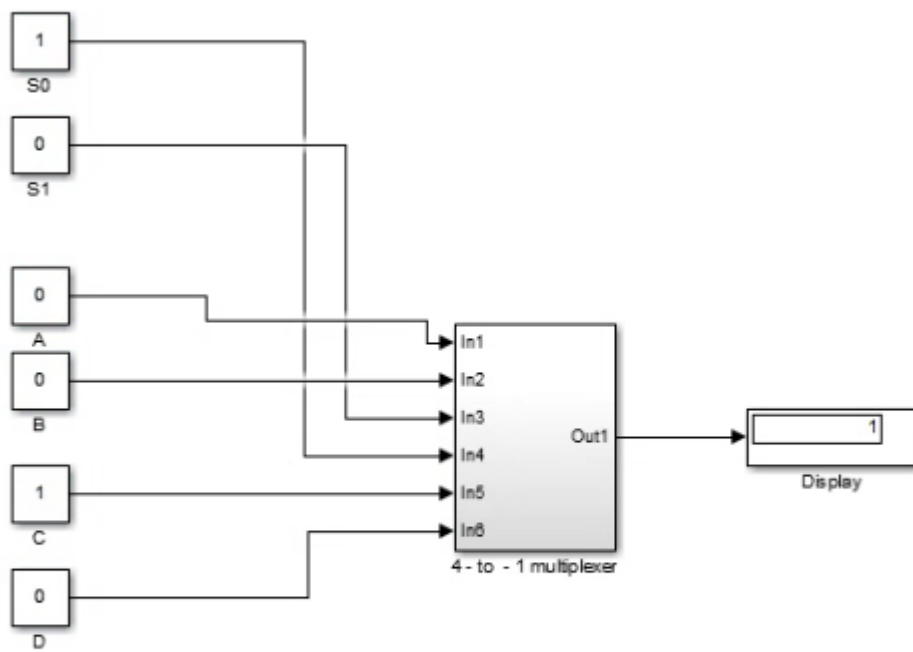

Question 6 b.slx is fully tested and attached.